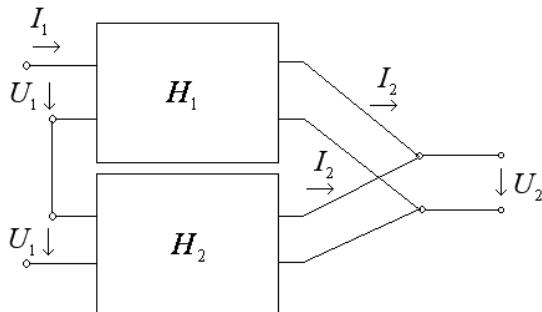
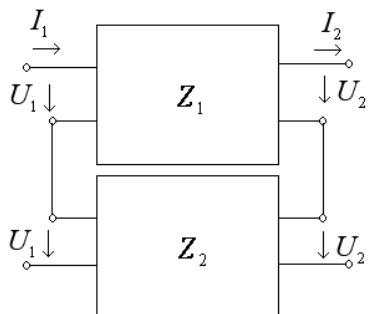


Zbierka Príkladov z ADSS2**6. Analýza dvojbrán, maticové charakteristiky [2], [3]****Zadanie**

Máme nasledovné zapojenie dvojbrán, vypočítajte výsledné maticové charakteristiky.

**Riešenie**

Výsledná maticová charakteristika prvého zapojenia, ktoré je sériové bude pozostávať zo súčtu impedančných matíc prvej a druhej dvojbrány.
Výpočet bude nasledovný:

$$Z = Z_1 + Z_2 = \begin{bmatrix} Z'_{11} & Z'_{12} \\ Z'_{21} & Z'_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Z''_{11} & Z''_{12} \\ Z''_{21} & Z''_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z'_{11} + Z''_{11} & Z'_{12} + Z''_{12} \\ Z'_{21} + Z''_{21} & Z'_{22} + Z''_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix}$$

Pri druhom zapojení, ktoré je sério-paralelné, bude výsledná matica súčtom hibrydných maticových charakteristik jednotlivých dvojbrán.
Výpočet bude nasledovný:

$$H = H_1 + H_2 = \begin{bmatrix} h'_{11} & h'_{12} \\ h'_{21} & h'_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} h''_{11} & h''_{12} \\ h''_{21} & h''_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h'_{11} + h''_{11} & h'_{12} + h''_{12} \\ h'_{21} + h''_{21} & h'_{22} + h''_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix}$$

Späť