

Obsah

0. Úvod	3/3
1. Základné pasívne elektronické prvky a elektronické obvody	6/11
2. Základné lineárne obvody s pasívnymi súčiastkami	17/7
3. Polovodičové diódy a obvody s diódami	24/16
4. Charakteristiky a modely tranzistorov	40/12
5. Tranzistorové zosilňovače v lineárnom režime	52/11
6. Vysokofrekvenčné a širokopásmové zosilňovače	63/5
7. Výkonové zosilňovače s tranzistormi	68/7
8. Diferenčné zosilňovače v integrovaných obvodoch	75/8
9. Operačné zosilňovače	83/8
10. Spätná väzba v zosilňovačoch	91/9
11. Generátory elektrických kmitov	100/10
12. Fázový záves	110/7
13. Tranzistorové spínače a logické členy	117/11
14. Správa, informácia, signál	128/11
15. Technické možnosti pre prenos signálov	139/11